



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期: 2020 秋季
课程名称: 数字逻辑设计 (实验)
实验名称: 记忆游戏
实验性质: 综合设计型
实验学时: 6 地点: T2615
学生班级: 7 班
学生学号: 190110716
学生姓名: 朱海峰
评阅教师: _____
报告成绩: _____

实验与创新实践教育中心制

2020 年 12 月

设计的功能描述

概述基本功能

生成五个五位八进制数，按时间顺序显示在数码管上。玩家记住第某个数后，在下一步输入地址（即序数）后，依次输入该五位八进制数，如果对应地址的数匹配，则提示匹配成功，否则继续匹配，知道最新输入的五个数匹配。

系统功能详细设计

用硬件框图描述系统主要功能及各模块之间的相互关系

包括状态描述、状态转换图及状态编码

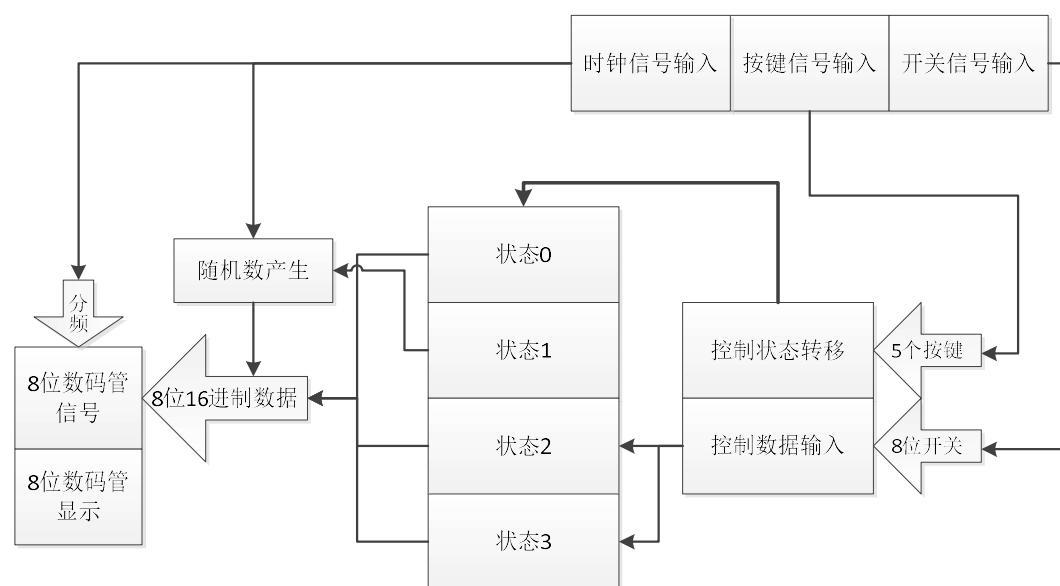


图 1

状态描述：

- 状态 1：初始状态，数码管显示 8 个 0；
 - 状态 2：数码管按照 1Hz 频率显示五个五位八进制数；
 - 状态 3：玩家输入选择的地址（即上一步某个五位数中的一个的序数）；
 - 状态 4：玩家输入一个 3 位二进制数，按下 S3 确认，在输入下一个数。
- 状态间的转移通过按键信号控制。

 


图 2 状态转换图

状态编码:

```
localparam[2:0]  
    state0 = 3'b000,  
    state1 = 3'b001,  
    state2 = 3'b010,  
    state3 = 3'b011;
```

状态编码使用 3 位，为远期功能预留空间，当前实验并未用到最后一位。

模块描述

包括模块功能、输入、输出端口、变量含义及主要设计

topDesign 模块:

输入：5 个按键信号、时钟信号、8 位开关信号

输出：左右数码管信号、数码管使能信号。

1. 模块中通过按键信号控制状态转移:

现态	按键	次态
×	S4	
0	S0	1
1	S1	2
2	S2	3

```

if(S4)
    next_state <= state0; //初始
else if(cs==state0 && S0)
    next_state <= state1; //显示
else if(cs==state1 && S1)
    next_state <= state2; //输入地址
else if(cs==state2 && S2) begin
    next_state <= state3; //读数状态
    addrSel <= sw_i[2:0];
end
end

```

2. 不同状态下，对数码管输入不同状态对应寄存器的数据，其中 data1、data2、data3……data8 直接输入数码管模块:

```

if(cs==state0)begin //状态 0
    data1 = data1_0;
    data2 = data2_0;
    ...
    data8 = data8_0;
end
else if(cs==state1)begin //状态 1
    data1 = data1_1;
    ...
end
else if(cs==state2)begin //状态 2
    ...

```

3. 扫描更新伪随机数序列:

```

always@(posedge clk_i)begin
    i <=(i+1) % 'd25;
    if(i>='d0 && i<'d5)
        temp1[i%'d5] <= Y;
    else if(i>='d5 && i<'d10)
        temp2[i%'d5] <= Y;
    else if(i>='d10 && i<'d15)
        temp3[i%'d5] <= Y;
    else if(i>='d15 && i<'d20)
        temp4[i%'d5] <= Y;
    else if(i>='d20 && i<'d25)
        temp5[i%'d5] <= Y;
end

```

其中 Y 是当前时刻随机数模块生成的 4 位数（实际上只有 0~7），Y 每个时钟沿都在更新，temp1、temp2、temp3、temp4 和 temp5 为暂存的当前时刻随机数序列。

4. 状态为 0 时，按下 S0，当前随机数序列 temp1、temp2 等存入寄存器 randString1、randString2 等:

```

always@(posedge S0)begin
    if(cs ==state0)begin
        randString1[0] = temp1[0];
        ...
        randString2[0] = temp2[0];
        ...
        randString3[0] = temp3[0];
        ...
    end
end

```

5. 状态 1，显示 5 个 5 位八进制伪随机数:

```

if(cs == state1)begin
    if(cnt == 'd0)begin
        data1_1 <= randString1[0];
        ...
    end
    else if(cnt == 'd1)begin
        data1_1 <= randString2[0];
        ...
    end
    else if(cnt == 'd2)begin
        ...
    end
end

```

```

        end
        data6_1 <= 'he;//不显示
        data7_1 <= 'he;
        data8_1 <= cnt;
        if(cnt<'b100)
            cnt <= cnt + 1;//每秒钟计数增加
        end
    else
        cnt <= 0;
6. 状态 2, 输入地址信号, 如果不符合要求输出 8 个 f:
        if(cs==state2)begin //状态 2
            if(sw_i>'d4)begin
                data1 = 'hf;
                data2 = 'hf;
                ...
            else begin
                data1 = sw_i[3:0];
                data2 = ...
            end;
        end
7. 状态三, 输入数据, 数码管显示左移一位:
        if(cs==state3 && S3) begin
            data1_3 = data2_3;
            data2_3 = data3_3;
            data3_3 = data4_3;
            data4_3 = data5_3;
            data5_3 = sw_i[2:0];
        end

```

hexseg8 模块:

输入: 8 个 4 位数、时钟信号

输出: 左、右侧数码管信号、使能信号

功能: 将八个四位数转化为 7 位的数码管信号, 原时钟通过分频得到 1000Hz 扫描使能信号。

具体实现: 实例化 8 个单个数码管信号转换模块, 实例化一个分频模块。通过计数, 利用 1000Hz 信号, 输出扫描使能。

singleDisplay 模块:

输入: 4 位数据

输出: 7 位数码管信号

```
case(data)
```

```

        4'b0000: led = 7'b1111110; //0
        ...
        4'b1101: led = 7'b0000001; //d 用来表示-
        4'b1110: led = 7'b0000000; //e 用来表示不亮
        default: led = 7'b1000111; //F
    endcase

```

由于本实验中不需要显示 9~E, 故将 E 用来表示不亮, 而 d 用来表示“-”(dash)。

shinningO 模块:

输入: 系统时钟信号

输出: 闪烁的 0。

功能: 通过分频得到 4Hz 时钟信号, 输出 4 位交替的 0 与 E。

divider1Hz 模块:

输入: 系统时钟

输出: 1Hz 时钟信号

功能: 实现分频, 以 1Hz 的模块为例。

```

    if (rst == 1'b1)
        cnt <= 51'b0;
    else
        cnt <= (cnt >= 'd100000000) ? 'h0 : cnt + 'h1;
    clk_o <= rst_n_i & (cnt < 'd50000000);

```

randNum 模块:

输入: 系统时钟

输出: 4 位伪随机数 (其中最高位为 0)

功能: 基于 LFSR 产生一个随机数, 由于本实验需要用到的 0~7, 故输出模 8 即可。

```

    begin
        rand_num[0] <= rand_num[7];
        rand_num[1] <= rand_num[0];
        rand_num[2] <= rand_num[1];
        rand_num[3] <= rand_num[2];
        rand_num[4] <= rand_num[3]^rand_num[7];
        rand_num[5] <= rand_num[4]^rand_num[7];
        rand_num[6] <= rand_num[5]^rand_num[7];
        rand_num[7] <= rand_num[6];
    end

```

管脚分配表

#时钟信号

P17 clk_i

#输入信号

R1 sw_i[0]
 N4 sw_i[1]
 M4 sw_i[2]
 R2 sw_i[3]
 P2 sw_i[4]
 P3 sw_i[5]
 P4 sw_i[6]
 P5 sw_i[7]

#数码管使能

G2 en_seg[0]
 C2 en_seg[1]
 C1 en_seg[2]
 H1 en_seg[3]
 G1 en_seg[4]
 F1 en_seg[5]
 E1 en_seg[6]
 G6 en_seg[7]

#前四位数码管信号

B4 led_o_l[6]
 A4 led_o_l[5]
 A3 led_o_l[4]
 B1 led_o_l[3]
 A1 led_o_l[2]
 B3 led_o_l[1]
 B2 led_o_l[0]

#后四位数码管信号

D4 led_o_r[6]
 E3 led_o_r[5]
 D3 led_o_r[4]
 F4 led_o_r[3]
 F3 led_o_r[2]
 E2 led_o_r[1]
 D2 led_o_r[0]

#按键

U4 S4
 V1 S3
 R15 S2
 R17 S1
 R11 S0

调试报告

包括仿真代码、仿真波形截图及仿真分析（需包含状态转换过程）

由于仿真过程较慢，要仿出现实中的以秒为单位的变化很费时间。于是在仿真的时候，将每个时钟分频器输出的频率增大。

对系统的伪随机数生成功能进行仿真，要求在波形中观察生成随机数时的关键信号和所生成的伪随机数

1. 单个数码管显示仿真，其中 E 用于表示不亮，D 用于表示 dash 连接线。通过对数据递增，完成 0、1、…、D、E 每个数的数码管显示仿真。

仿真代码：

```
reg [3:0]data_i = 0;
wire [6:0]led_o;
singleDisplay uut_singleDisplay_1(
    .data (data_i),
    .led (led_o)
);
always #1 data_i <= data_i +1;
```

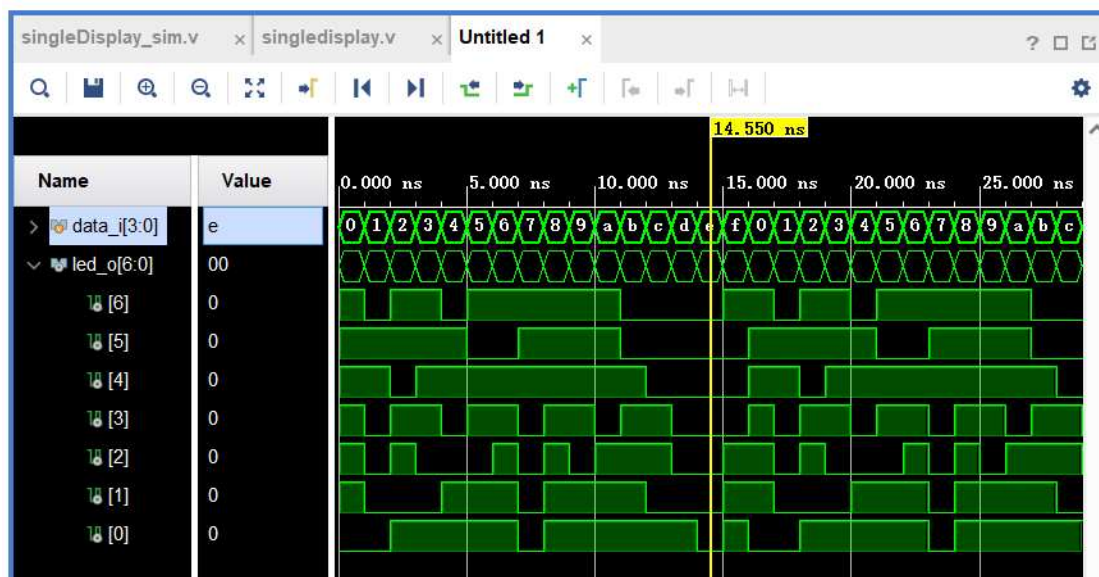


图 3

2. 八位数码管显示模块仿真

将需要显示的数据接入数码管模块，查看输出型号，主要是观察能信号。使能信号呈现出四个一组循环接替有效，说明仿真成功。

仿真代码：

```
reg clk=0;
reg [3:0]
    data1, data2, data3, data4, data5, data6, data7, data8;
reg [7:0] sw_i = 'b00000000;
wire [6:0] led_o_l;
wire [6:0] led_o_r;
wire [7:0] en;
wire dot;
hexseg8 uut_hexseg3_1(
    .clk_i   (clk),
    .data1   (data1),
    .data2   (data2),
    .data3   (data3),
    .data4   (data4),
    .data5   (data5),
    .data6   (data6),
    .data7   (data7),
    .data8   (data8),
    .led_o_l (led_o_l),
    .led_o_r (led_o_r),
    .en      (en)
);
always #1 clk=~clk;
always #10000000 sw_i = sw_i + 1;
initial begin
    data1<='b1;
    data2<='d2;
    data3<='d3;
    data4<='d4;
    data5<='d5;
    data6<='d6;
    data7<='d7;
    data8<='d8;
end
```

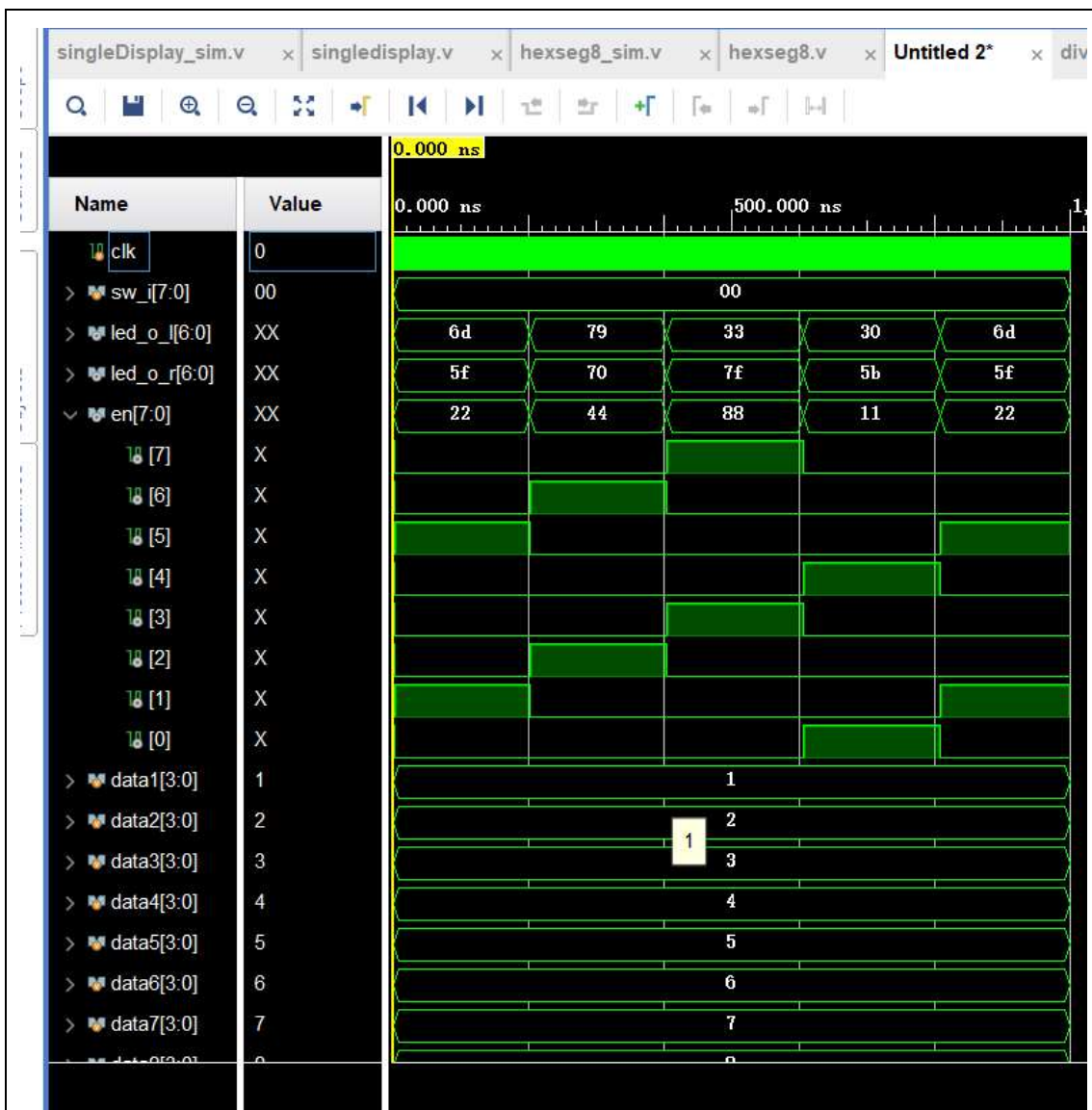


图 4

3. 伪随机数生成

伪随机数模块在每个时钟沿实时更新一个新 $0 \sim 7$ 的随机数: out。

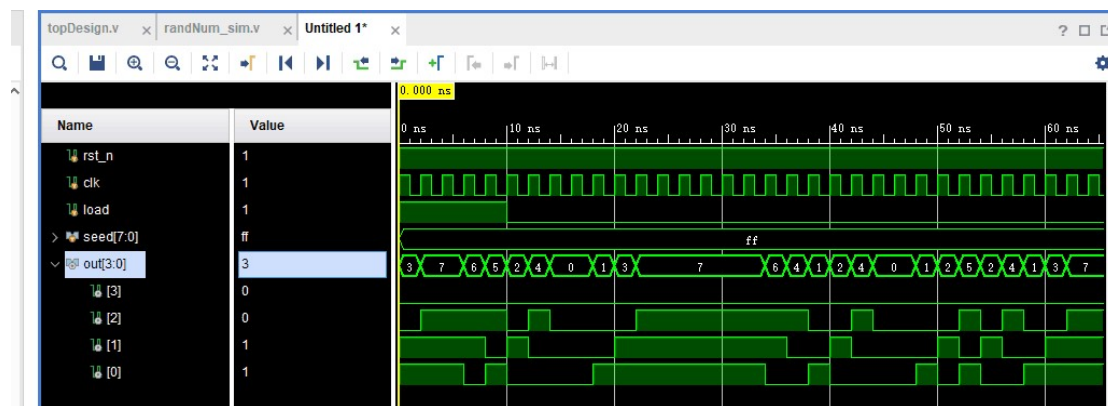


图 5

4. 状态转移控制

每次延时后给一个按钮按下有效信号，仿真状态表的逻辑。以下仿真代码

得到信息较多，之后的波形分析都是以下仿真代码得出：

```

reg clk_i = 0;
reg S1 = 0,
    S2 = 0,
    S3 = 0,
    S4 = 0,
    S0 = 0;
reg [7:0]sw_i;
wire [6:0]led_o_l,led_o_r;
wire [7:0] en_seg;
topDesign U_topDesign_sim1(
    .clk_i   (clk_i),
    .S4      (S4),
    .S3      (S3),
    .S2      (S2),
    .S1      (S1),
    .S0      (S0),
    .sw_i    (sw_i),
    .led_o_l (led_o_l),
    .led_o_r (led_o_r),
    .en_seg  (en_seg)
);
always #1 clk_i = ~clk_i;
initial begin
#100 S0 = 1;
#10 S0 = 0;
#1000 S1 = 1;
#10 S1 = 0;
sw_i[7:0] = 8'b00000011;
#100 S2 = 1;
#10 S2 = 0;
#10 sw_i[7:0] = 8'b000000101;
#1 S3 = 1;#1 S3=0;
#10 sw_i[7:0] = 8'b000000010;
#1 S3 = 1;#1 S3=0;
#10 sw_i[7:0] = 8'b000000101;
#1 S3 = 1;#1 S3=0;
#1 sw_i[7:0] = 8'b000000011;
#1 S3 = 1;#1 S3=0;
#1 sw_i[7:0] = 8'b000000111;
#1 S3 = 1;#1 S3=0;
#1 sw_i[7:0] = 8'b000000111;
#1 S3 = 1;#1 S3=0;
end

```

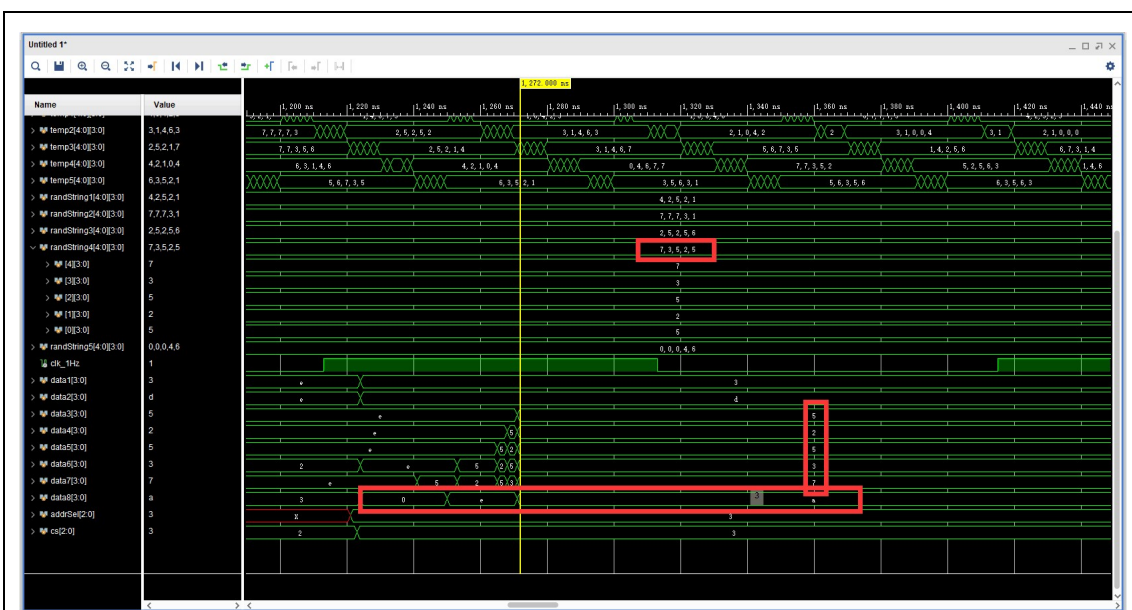



图 9

8. 成功匹配后又输入一个数，变成失败匹配状态，data8 回到 0 与 E 交替，即闪烁的 0 的状态。

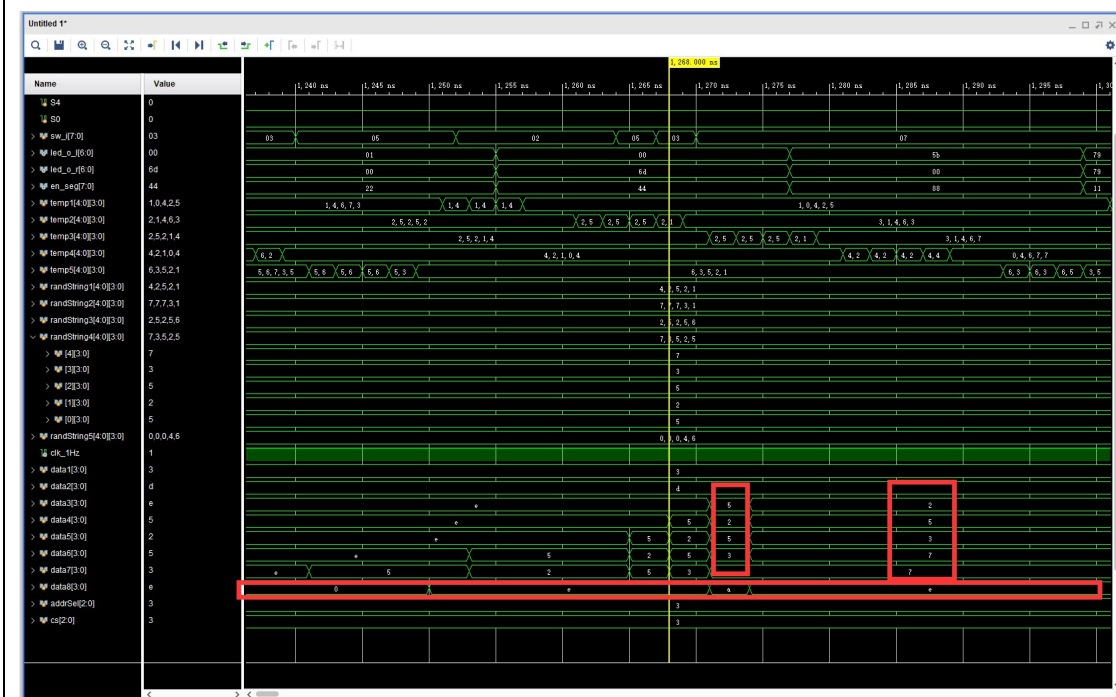


图 10

设计过程中遇到的问题及解决方法

仿真中遇到的问题（需包括仿真截图）

在闪烁的 0 模块制作中，发现 0 并没有闪烁，在仿真中 E 并没有出现，发现分频器计数位数不足，输出时钟并没有出现高低电平交替。

将计数位数增加后，得到成功分频后的 4Hz 时钟输出：

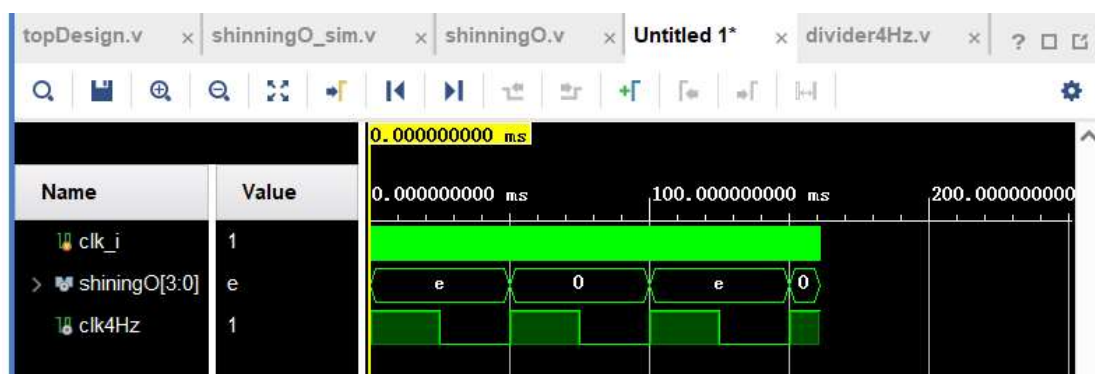


图 11

输入正确序列后，指示灯仍然闪烁，不提示正确。

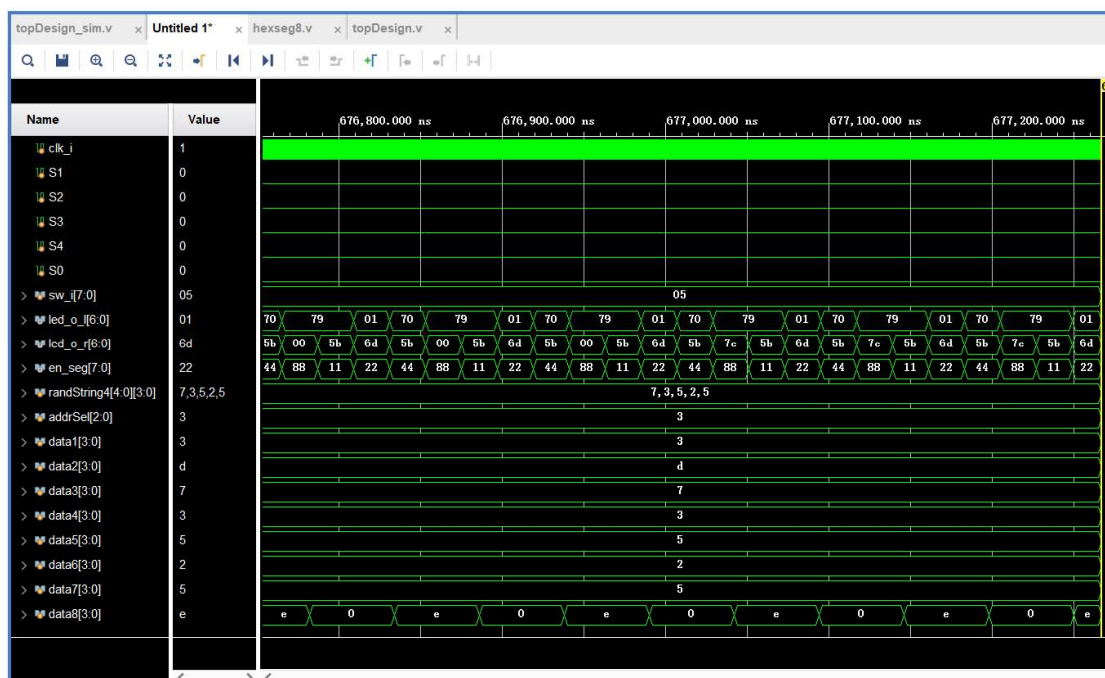


图 12

通过单步调试，缩小问题范围，发现是序列顺序搞反了，Verilog 默认的顺序是从高位到低位，与输入的顺序相反。

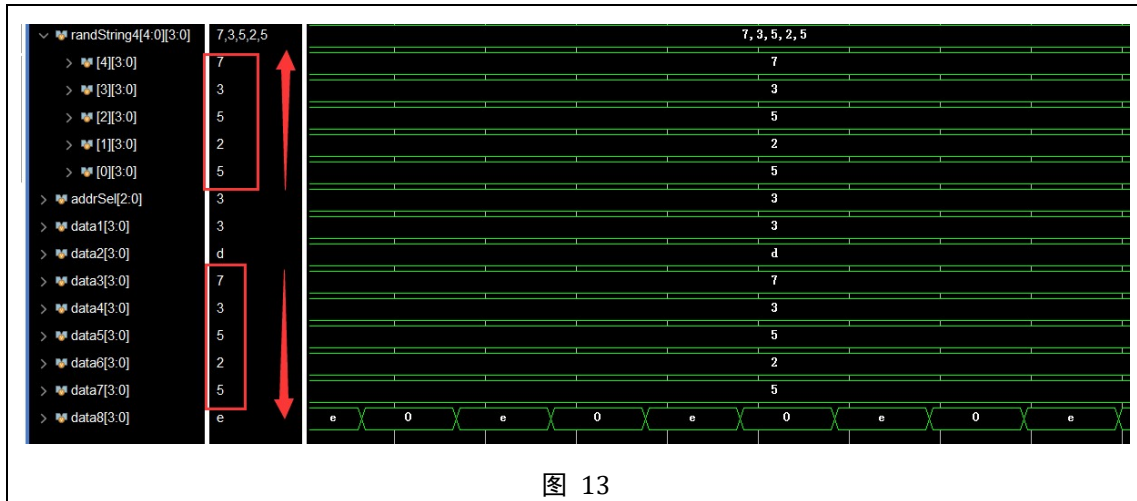


图 13

课程设计总结

包括设计的总结和还需改进的内容以及收获

整个数字逻辑实验，我遇到了很多困难，和许多具体的问题。问题没有一一解决，但是每个实验都成功按时做出来了，很多东西是书本上得不到的。比如，某个变量在多个 `always` 中赋值，仿真没问题，上板全是问题，这个是我以前不知道的。以前不知道，就只能一组敏感信号写一个 `always` 块，但是对某个变量的赋值却非常混乱；再知道这个特性之后，编程思路一下子就清晰了：每个（组）变量的变化用一个 `always` 块，就不会出错。

每个实验的难度逐步上升，梯度十分合适，到了实验六，一个综合性的实验，怎么说呢，做出来了之后感觉也不算难。每次的困难都在于不清楚自己哪里的逻辑出问题了，或者是自己的逻辑与 `verilog` 的逻辑对不上，实现的方式不对。`Verilog` 语言没有专门去学，老实说，基础很差，如果需要进一步用的话，最好还是从头学。

写 `Verilog`，相信大多数同学都是从 C 语言这种面向过程的思维来写的，但是硬件远远不止一条线拉下来地这样运行。

实验逻辑简单，实现也不算难，调试是最繁琐的。从调试仿真到调试上板，方法区别也非常大。调试仿真，除了看波形，还能利用单步运行、断点调试，这个是我在运用过程中自己摸索出来的，仿真的调试跟 C 语言的调试很像，通过观测各个变量的变化，缩小问题所在的可能范围，然后改。上板的话，就复杂很多，可以看 `message` 里面的 `warnings`，特别是 `critical warning`，能解决一些问题。其实更多情况是这些 `warnings` 根本解决不了问题，只有凭着自己的直觉，去改一些 `always` 块的敏感信号，可能会有一些变化。

讲真，耐心最重要，老是调不出来，还得敢于放弃，看看别人怎么写的，问问老师，改一改不规范的代码。毕竟重写，是走入绝境后还想完成实验最大的可能。